basse fréquence :*Couvert*

haute fréquence :*C*= fil

Filtre*A*

passe-bas

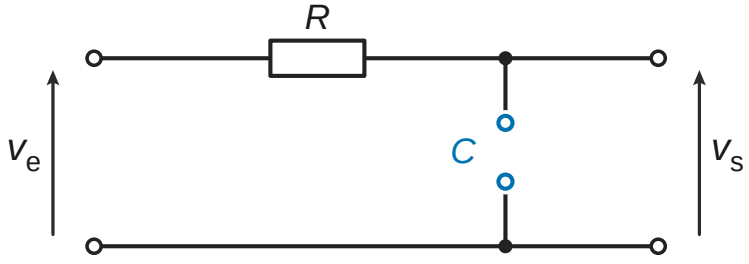

$v_s = v_e$

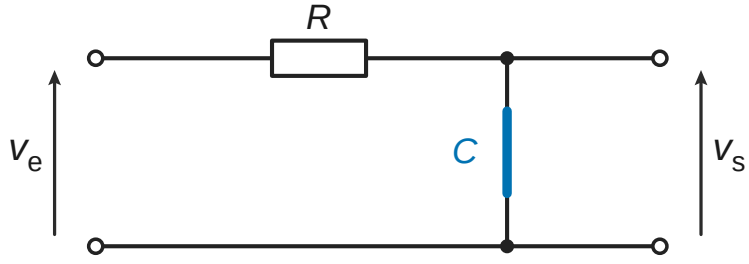

$v_s = 0$

Filtre*B*

passe-haut

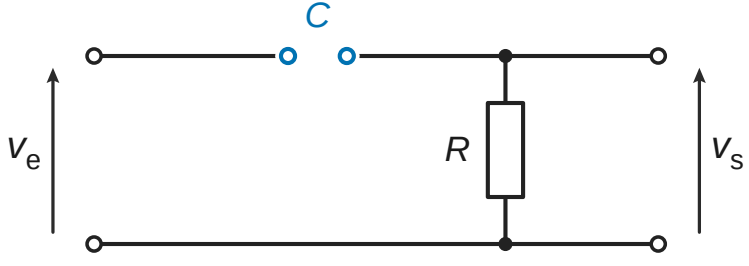

$v_s = 0$

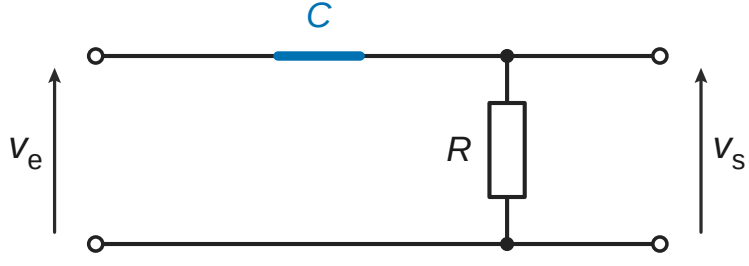

$v_s = v_e$