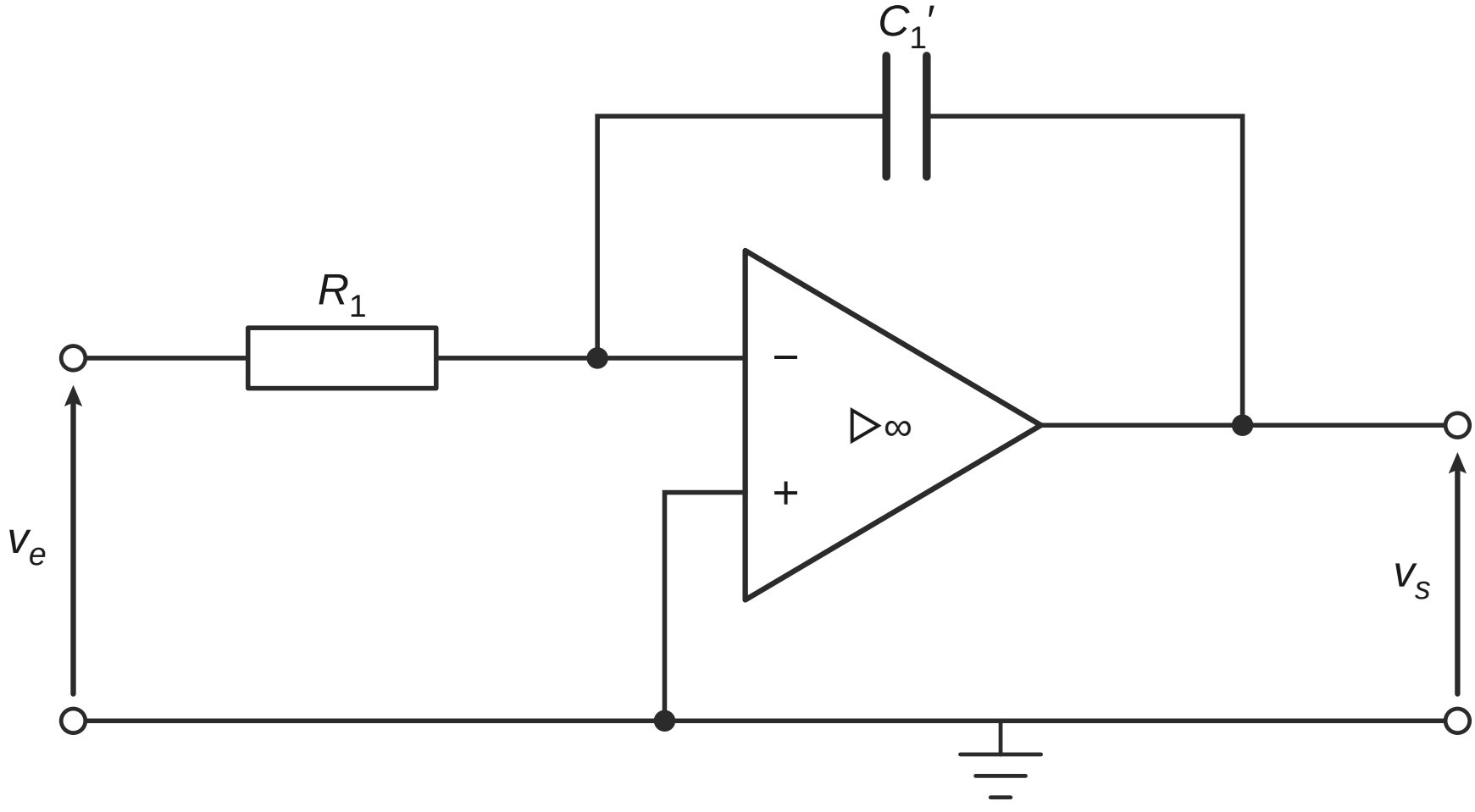
C_1'
R_1
−
+
▷∞
v_e
v_s